 


Por sua vez, o circuito **TTL 7474** implementa dois circuitos independentes Flip Flops tipo D com preset e clear. O diagrama de

N, NS, D, DB, PW, J, or W Package
14-Pin PDIP, SO, SOIC, SSOP, TSSOP, CDIP, or CFP
Top View



entrada e saída é mostrado a seguir:

O arquivo **Parte 1** contém dois flip-flops do tipo D, não encapsulados como circuito integrado. O circuito implementa um contador de **dois bits**. Veja que, quando o circuito é ligado, o primeiro número a ser exibido é 3. Por sua vez, a implementação **Parte 2** tem a mesma funcionalidade da parte 1, porém, utilizando um circuito integrado em vez de flip-flop tipo D. Execute-o.

Exercício Parte 1

- Implemente um contador de 0 a 7 utilizando flip flops tipo D como representado na **Parte 1**
- Implemente um contador de 0 a 7 utilizando o circuito 7474 como representado na **Parte 2**


PARTE 2 - Flip-Flop tipo JK

Podemos, também, implementar contadores a partir de flip flops do tipo JK. É possível construir um contador para valores não múltiplos de 2, utilizando uma lógica combinacional para o sinal de clear. Podemos implementar um contador desse tipo no modo **assíncrono**, ou seja, quando o sinal de clock não é comum a todos os flip flops. Observe **esta implementação do circuito**, que implementa um contador de três bits, ou seja, cuja contagem inclui os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se quisermos implementar um contador de **módulo**, ou seja, que interrompa a contagem ao chegar em um determinado número, precisamos estabelecer qual a lógica a ser adicionada na entrada CLEAR. Tomamos como base um contador **mod(5)**, que deve apresentar os números 0, 1, 2, 3 e 4. Observe a implementação **aqui** e veja que a contagem inclui esses números. Perceba que, nesse exemplo, deixa de existir um **estado** com todas as saídas em 1, que ocorre no momento que todos os flip flops estão recebendo um sinal de CLEAR porque o sinal SET também recebe a saída do circuito combinacional de reinício. Para modificarmos o MOD do contador, precisamos utilizar outra lógica para o CLEAR que faça zerar a contagem, ou seja, indicamos qual o valor que, se atingido, fará a contagem reiniciar.

No entanto, esse contador assíncrono irá indicar na sua saída, por um período muito breve, imperceptível no simulador, a saída da condição de reinício.

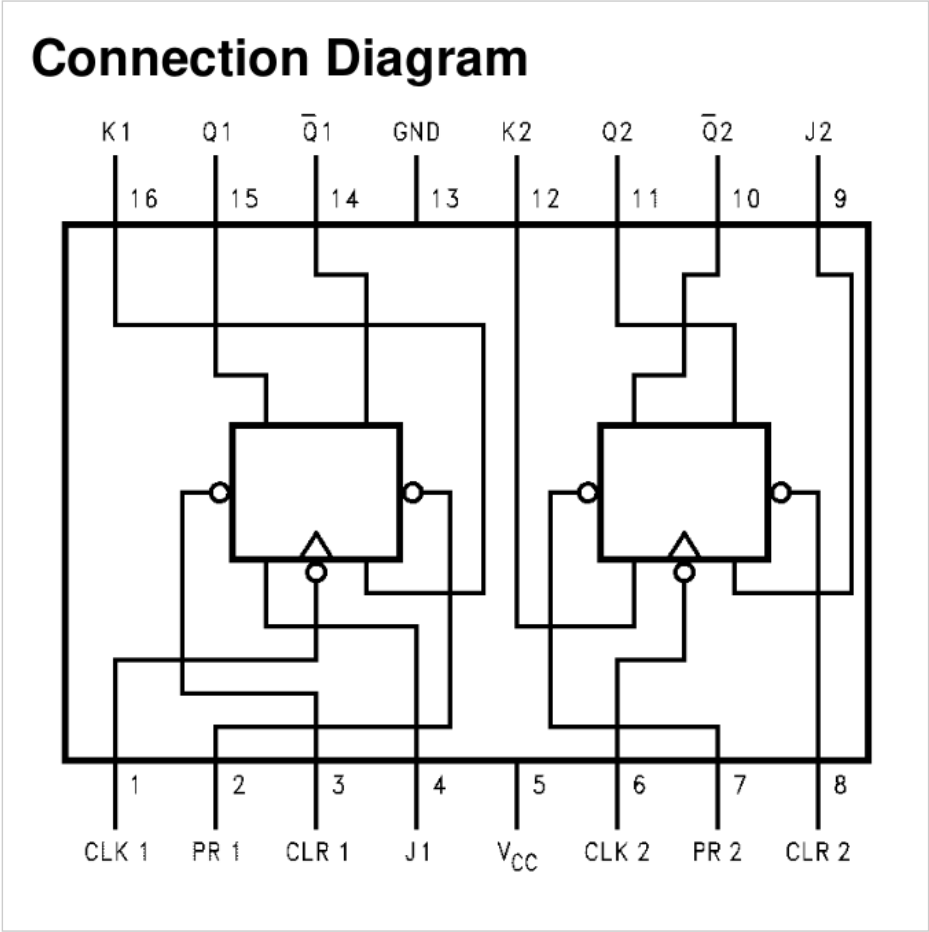Exercício Parte 2

- Qual lógica é necessária para implementar contador assíncrono de 4 bits **mod(x)**? represente qual lógica combinacional necessária para fazer a contagem de 0 a 9.
- Com base no circuito **TTL 7476**, Implemente um contador de 0 a 9 utilizando flip flops tipo JK cuja saída seja um display de 7 segmentos. OBS: provavelmente será necessário ligar dois circuitos **TTL 7476** para representar todos os bits.



Hosted on
[GitHub Pages](#)
using the Dinky theme